
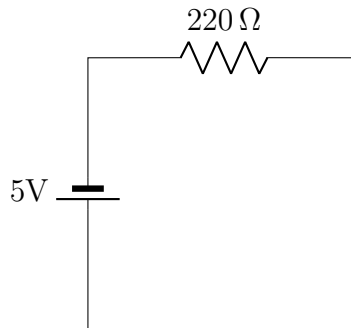


1. EJEMPLO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS


CIRCUITO 1: FUENTE DC Y RESISTENCIAS

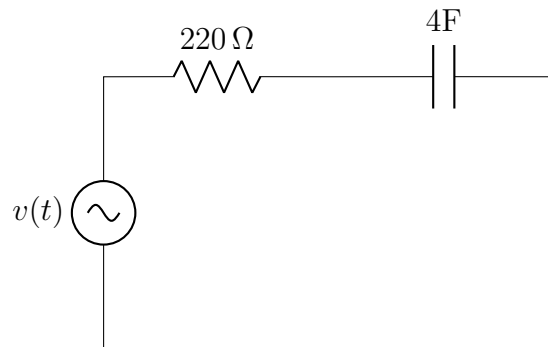

CIRCUITO 2: RESISTENCIA Y CAPACITOR EN SERIE



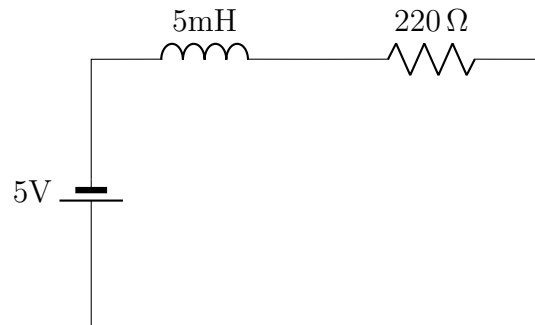1.1. CIRCUITO 3: INDUCTOR Y RESISTENCIA EN SERIE



1.2. CIRCUITO 4: LEDS EN PARALELO

